


Nama : Noor Aniq Widyajauhari

NIM : L200180191

Praktikum Modul 12

Percobaan 1


1.

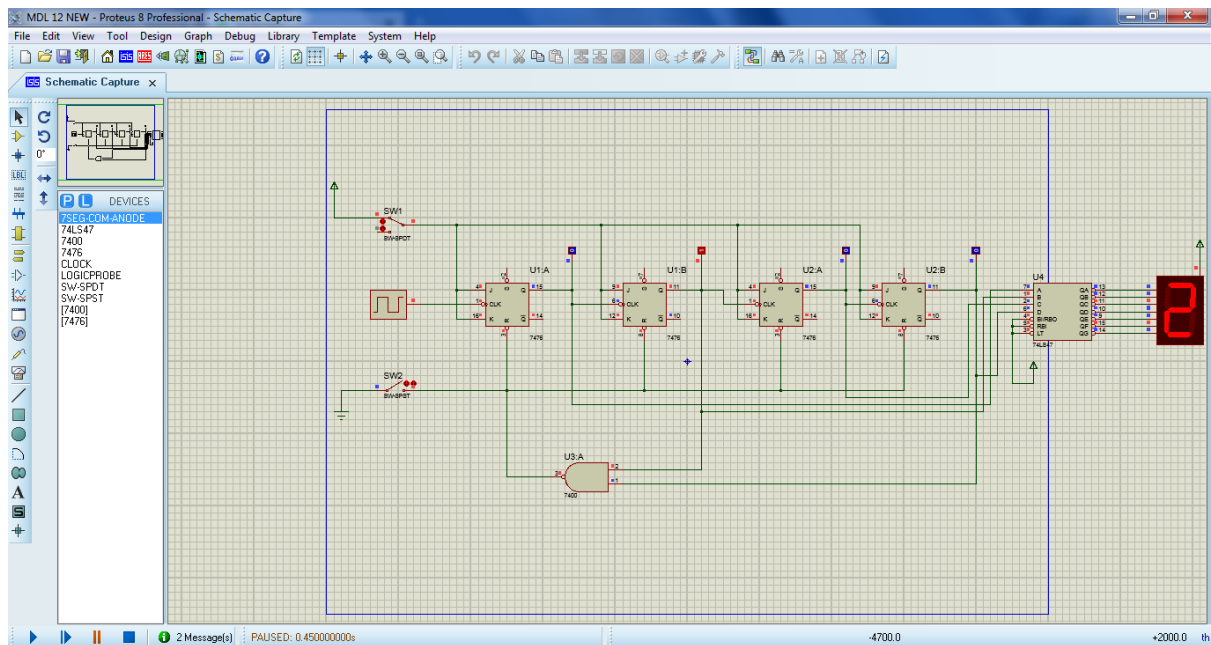

4. Angka yang terlihat adalah : 2, 4, 7, dan 9

Percobaan 2

1.

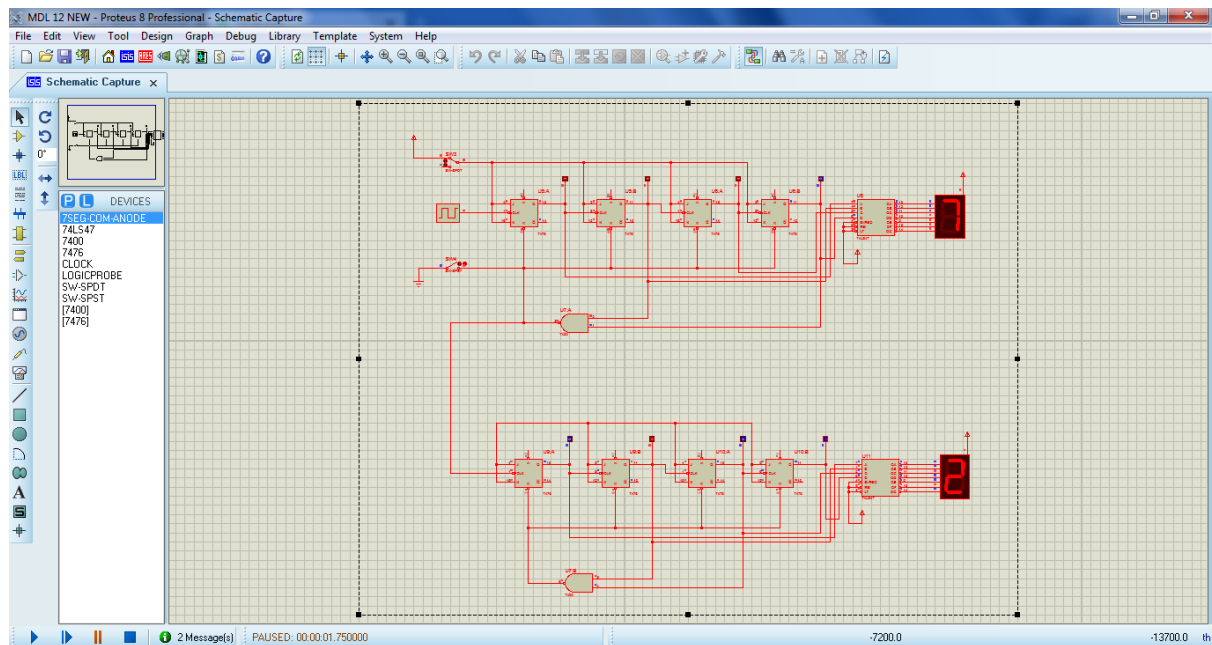

5. Fungsi clock adalah untuk memberikan izin sinyal untuk masuk

7. Switch-SPDT/Single Pole Double Throw berguna untuk menghubungkan dan memutuskan satu sambungan arus listrik pada dua arah sambungan

8. Switch-SPST/Single Pole Single Throw berguna untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik satu arah

9.

